

第三节 Verilog HDL的结构描述模块

从Verilog HDL的描述风格看，分为结构描述、数据流描述、行为描述以及混合描述。本节介绍逻辑电路的结构描述方式。

一.结构描述的概念

所谓结构描述就是通过调用逻辑元件、描述它们之间的连接来建立逻辑电路的Verilog HDL模型。

狭义理解：如何将传统意义上的“逻辑原理图”转换为 Verilog HDL 的描述。

二.门级结构描述（门级建模）

门级结构描述就是利用Verilog HDL内置的基本门级元件以及它们之间的连接来构筑逻辑电路的模型。

“基本门级元件”是一种特殊的模块，由Verilog HDL语言本身提供，不需要用户定义。

三.Verilog HDL 内置基本门元件



多输入门

关键字

and

nand

or

nor

xor

xnor

只有一个
输出

与门:
与非门:
或门:
或非门:
异或门:
异或非门:

多个
输入

元件模型:

<门级元件名> (<输出>, <输入1>, <输入2>, , <输入n>)



多输出门

关键字

缓冲器:

buf

非门:

not

多个
输出

只有
一个输入

元件模型:

<门级元件名> (<输出1>, <输出2>, , <输出n>, <输入>)



三态门

关键字

高电平使能缓冲器:

bufif1

低电平使能缓冲器:

bufif0

高电平使能非门:

notif1

低电平使能非门:

notif0

元件模型

<元件名> (<数据输出>, <数据输入>, <控制输入>)

实现三态输出

四.Verilog HDL 内置基本门元件的调用

门级元件实例语句的格式:

<门级元件名> <实例名> (端口连接表);

应按照各元件模型中输出、输入、控制的顺序描述信号的连接。

当对同一个基本门级元件进行多次调用时，可采用

下面的元件实例语句格式：


<门级元件名> <实例名1> (端口连接表1) ,
 <实例名2> (端口连接表2) ,

.....


<实例名n> (端口连接表n) ;

门级元件实例语句及其对应的 逻辑示意图


and A1 (out1, in1, in2) ;

 

or F2 (a, b, c, d) ;

 


xor X1 (x_out, p1, p2) ;

 


门级元件实例语句及其对应的
逻辑示意图???

```
not NOT_1 (out1, out2, in) ;
```

 

 
```
buf BUF_1 (bout1, bout2, bout3, bin) ;
```




门级元件实例语句及其对应的 逻辑示意图


bufif1 BF1 (d_bus, m_data, en) ;

 


bufif0 BF0 (a, b, c) ;

 

notif1 NT1 (out, in, ctr) ;

 

notif0 NT0 (addr, a_bus, sel) ;

 

五. Verilog HDL门级结构描述模块的设计模型

Verilog 结构描述
(门级建模)
模块基本结构

多输入门

多输出门

三态门

module 模块名 (端口列表);

端口定义

input 输入端口

output 输出端口

数据类型说明

wire

门级建模描述

and u1 (输出, 输入1, ...输入n)

not u2 (输出1, ...输出n, 输入)


bufif1 u3 (输出, 输入, 控制)

...

endmodule

六. Verilog HDL门级建模举例

例：对下列逻辑电路进行Verilog HDL门级建模。

 

//图示逻辑电路的门级建模

```
module full_adder (cout, sout, a, b, cin) ;
```

```
    output  cout, sout ;
```

```
    input   a, b, cin ;
```

```
    wire    w1, w2, w3 ;
```

//元件实例语句

```
    and A1 ( w1, a, b ) ,
```

```
        A2 ( w2, b, cin ) ,
```

```
        A3 ( w3, a, cin ) ;
```

```
    or  O1 ( cout, w1, w2, w3 ) ;
```

```
    xor X1 ( sout, a, b, cin ) ;
```

```
endmodule
```

第四节 Verilog HDL的数据流描述模块

一.数据流描述

根据信号（变量）之间的逻辑关系，采用持续赋值语句描述逻辑电路的方式，称为数据流描述。

狭义理解：将传统意义上的“逻辑表达式”，运用 Verilog HDL中的运算符，改变成持续赋值语句（**assign** 语句）中的表达式。

二.Verilog HDL数据流描述模块的设计模型

Verilog 数据流 描述模 块基本 结构

module 模块名 （端口列表）；

端口定义

input 输入端口

output 输出端口

数据类型说明

wire

逻辑功能定义

assign <逻辑表达式1>;

.....

assign <逻辑表达式n>;

endmodule

三.持续赋值语句（assign语句）

assign 连线型变量名 = 赋值表达式；

关键字

wire型变量

用Verilog HDL运算符
构成的合法表达式

wire型变量没有数据保持能力，只有被连续驱动后，才能取得确定值。（而寄存器型变量只要在某时刻得到过一次过程赋值，就能一直保持该值，直到下一次过程赋值。）

若一个连线型变量没有得到任何连续驱动，它的取值将是不定态“x”。


assign连续赋值语句就是实现对连线型变量进行连续驱动的一种方法。只要赋值表达式中任一操作数发生变化，立即对wire型变量进行更新操作，以保持对wire型变量的连续驱动。

//持续赋值语句应用举例

```
module assignment ( z , x , y );  
    input [3:0] x , y ;  
    output [3:0] z ;  
    wire [3:0] z , x , y ;  
    assign z = x & y ;  
endmodule
```

根据端口信号类型的隐含特性，此句可省。

 这里，已不是传统意义上的单变量与运算，而是两个相同位宽向量的**按位与运算**。
对应的逻辑原理图？



思考：若上述模块中的 **assign** $z = x \& y$; 改为 **assign** $z = x \&\& y$; 将如何？

实际应用中，持续赋值语句的赋值目标可以是如下几种：

● 变量（标量）

```
wire a , b ;  
assign a = b ;
```

● 向量

```
wire [7:0] a , b ;  
assign a = b ;
```

● 向量中某一位

```
wire [7:0] a , b ;  
assign a[3] = b[3] ;
```

● 向量中某几位

```
wire [7:0] a , b ;  
assign a[3:2] = b[3:2] ;
```

● 拼接

```
wire a , b ;  
wire [2:1] c ;  
assign {a , b} = c ;
```

四.数据流描述举例

例：请用Verilog HDL数据流描述方式描述
 $F = AB + \overline{CD}$ 的逻辑功能。

```
module ff_1(A,B,C,D,F);  
  input A,B,C,D;  
  output F;  
  wire w1,w2;  
      assign w1=A&B;  
      assign w2=~(C&D);  
      assign F=w1|w2;  
endmodule
```

第五节 Verilog HDL的行为描述模块

一.行为描述

行为描述关注逻辑电路输入、输出的因果关系（行为特性），即在何种输入条件下，产生何种输出（操作），并不关心电路的内部结构。EDA的综合工具能自动将行为描述转换成电路结构，形成网表文件。

二. Verilog HDL行为描述模块的设计模型

Verilog 行为描述 模块基本 结构

module 模块名 （端口列表）；

端口定义

input 输入端口

output 输出端口

数据类型说明

reg

parameter

逻辑功能定义

always @(敏感事件列表)

begin

阻塞、非阻塞、**if-else**、**case**、**for**等行为语句

end

endmodule

三.行为描述中的 always进程

应用模板

```
always @ ( <敏感信号表达式> )  
    begin  
        //过程赋值语句  
        //if-else, case, casex, casez选择语句  
        //for循环语句  
    end
```

一般情况下，always进程带有触发条件，这些触发条件列在敏感信号表达式中，只有当触发条件满足时，begin-end块语句才被执行。

在一个Verilog HDL模块中可以有多多个always进程，它们是并发执行的。

敏感信号表达式

又称敏感事件列表。当该表达式中任意一个信号（变量）的值改变时，就会引发块内语句的执行。因此，应将所有影响块内取值的信号（变量）列入。多个敏感信号用“or”连接。

例如：

@ (a)

@ (a or b)

这里a和b称为电平敏感型信号，代表的触发事件是，信号除了保持稳定状态以外的任意一种变化过程。

这种**电平敏感型信号列表**常用在组合逻辑的描述中，以体现输入随时影响输出的组合逻辑特性。

再例如：

@ (posedge clock)

@ (negedge clock)

@ (posedge clock or negedge reset)

这里的clock和reset信号称为边沿敏感型信号，posedge描述对信号的上升沿敏感；negedge描述对信号的下降沿敏感。显然，这种边沿敏感型信号列表适合描述同步时序电路，以体现同步时序电路的特点——在统一时钟作用下改变电路的状态。

posedge —— 代表的触发事件是， 信号发生了正跳变。

$0 \rightarrow x$, $0 \rightarrow z$, $0 \rightarrow 1$, $x \rightarrow 1$, $z \rightarrow 1$

negedge —— 代表的触发事件是， 信号发生了负跳变。

$1 \rightarrow x$, $1 \rightarrow z$, $1 \rightarrow 0$, $x \rightarrow 0$, $z \rightarrow 0$

在每一个always过程语句中，最好只使用一种类型的敏感信号列表，不要混合使用。以避免使用不同的综合工具时发生错误。

四. 串行块


由关键字begin-end界定的一组语句。

```
begin  
    语句1  
    语句2  
    .....  
end
```

串行块的特点：

- 一般情况下，块内语句顺序执行，前面一条语句执行毕后，才开始执行下一条语句。
- 模块运行时，遇到串行块，块内第一条语句即开始执行，最后一条执行完毕，串行块结束。
- 整个串行块执行时间等于块内各条语句执行时间的总和。

```
module ff_1(A,B,C,D,F);  
  input A,B,C,D;  
  output F;  
  wire w1,w2;  
    assign w1=A&B;  
    assign w2=~(C&D);  
    assign F=w1|w2;  
endmodule
```

 

行为描述

```
module ff_1(A,B,C,D,F);  
  input A,B,C,D;  
  output F;  
  reg F, w1,w2;  
    always @(A or B or C or D)  
      begin  
        w1=A&B;  
        w2=~(C&D);  
        F=w1|w2;  
      end  
endmodule
```

串行块只应用在
always进程中：
多条语句；
顺序执行。

五. 过程赋值语句

过程赋值语句必须放在always进程中，分为阻塞型和非阻塞型，其基本格式为：

〈被赋值变量〉 〈赋值操作符〉 〈赋值表达式〉

= 阻塞赋值操作符
<= 非阻塞赋值操作符

任意合法表达式

- reg 或 integer 类型变量；
- 寄存器向量的某一位或某几位；
- 用拼接符{ }拼接起来的寄存器。

//过程赋值语句的目标变量形式

.....

reg a ;

reg [7:0] b ;

integer i ;

always @ (敏感事件列表)

begin

a = 0 ;

i =356 ;


b[2] = 1'b1 ;

b[3:0] = 4'b1111 ;

{a,b} = 9'b101110110 ;

end

.....

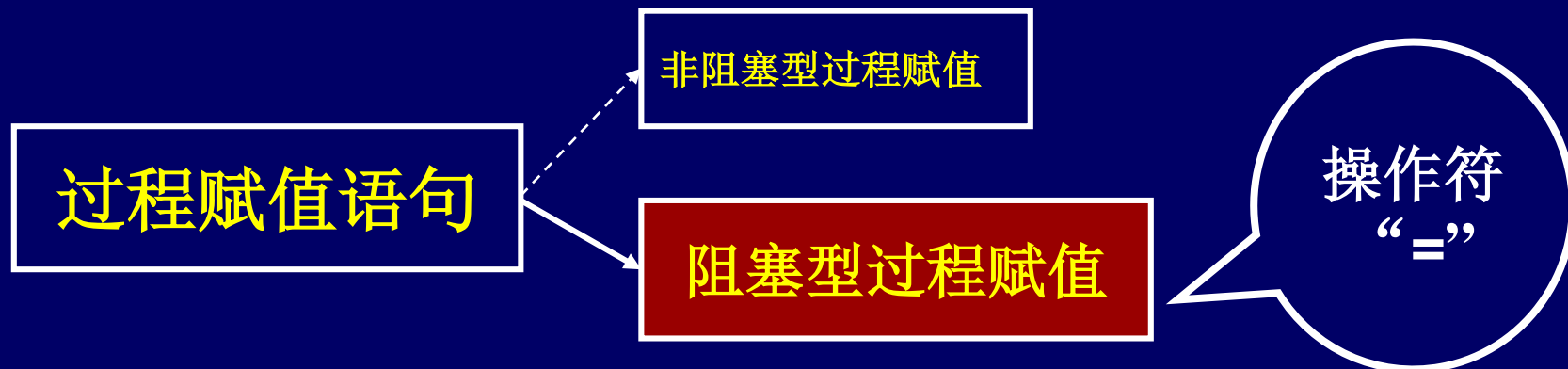

在前面讨论中，用到的赋值语句都是**阻塞型过程赋值语句**

- 串行块（begin-end）内各条**阻塞型过程赋值语句**按顺序依次执行。下一条语句的执行被阻塞，等本条语句的赋值操作完成后，才开始执行。
- **阻塞型过程赋值语句**的执行过程：先计算“赋值表达式”的值，然后立即赋值给“=”左边的“被赋值变量”。



特点:

- 在begin-end串行块语句中，各条非阻塞过程赋值语句对应的“赋值表达式”同时开始计算。
- 在过程块结束时，才将结果赋值给各个“被赋值变量”。
- 可理解为先同时采样，最后一起赋值。

.....

begin

A <= B ; //S1

B <= A ; //S2

end

.....

这里，S1、S2语句均为非阻塞赋值，立即开始计算B和A值（上次值）。在过程块结束时，进行赋值操作，将计算得到的B,A的值赋给变量A,B。（实现A,B交换）

如果不能很好地理解阻塞赋值与非阻塞赋值的区别，往往给设计带来麻烦，特别是在可综合逻辑模块中，不易把握reg型变量的赋值过程。建议同学在编写模块时，只采用一种过程赋值方式，并且最好不要将输出再次作为输入使用。

为了更好地理解阻塞赋值与非阻塞赋值的区别，我们观察下面的示例。

//例1：非阻塞赋值

```
module n_block(c,b,a,clk);  
  output c, b ;  
  input  clk, a ;  
  reg    b, c;  
  always @(posedge clk)  
    begin  
      b<=a;  
      c<=b;  
    end  
endmodule
```


结果：b更新为a的值，c
为上个时钟周期b的值。

//例2：阻塞赋值


```
module block(c,b,a,clk);  
  output c, b ;  
  input  clk, a ;  
  reg    b, c ;  
  always @(posedge clk)  
    begin  
      b=a;  
      c=b;  
    end  
endmodule
```

结果：b、c都更新为a的值。

这两个程序进行逻辑综合后的结果如下：

 


例1 非阻塞赋值综合结果

 

例2 阻塞赋值综合结果

六. 条件语句

 

6.1 if-else 条件分支语句

格式1 if (<条件表达式>) 语句或语句块;

格式2 if (<条件表达式>) 语句或语句块1;
 else 语句或语句块2;

格式3 if (<条件表达式1>) 语句或语句块1;
 else if (<条件表达式2>) 语句或语句块2;

 else if (<条件表达式n>) 语句或语句块n;
 else 语句或语句块n+1;

两路分支
选择控制

多路分支
选择控制

为了清晰表达 if 和 else 的匹配关系，建议最好用begin-end 将“指定语句”括起来。

//if-else条件分支语句应用举例

```
module sel-from-three (q,sela,selb,a,b,c) ;  
    input sela,selb,a,b,c ;  
    output q ;  
    reg q ;  
    always @ (sela or selb or a or b or c)  
        begin  
            if (sela)      q=a ;  
            else if (selb) q=b ;  
                else      q=c ;  
        end  
endmodule
```

sela	selb	语句
0	0	q=c
0	1	q=b
1	0	q=a
1	1	q=a

注意隐含的优先级关系。排在前面的分支项指定的操作具有较高优先级。例：11时，执行q=a，不是q=b。

6.2 case 分支控制语句

相对if-else语句只有两个分支而言，case语句是一种多分支语句。所以，常用来描述译码器、多路数据选择器、微处理器的指令译码和有限状态机。

case 分支控制语句有三种形式：

case

casex

casez

}

全等比较分支控制

局部比较分支控制

“全等比较分支控制” case 语句的格式：

对程序流向进行控制的信号（变量）

case (<控制表达式>)

<分支项表达式1> : 语句块1 ;

<分支项表达式2> : 语句块2 ;

... ..

<分支项表达式n> : 语句块n ;
default : 语句块n+1 ;

控制信号（变量）的具体状态组合取值

endcase

受控的分支操作，
可单句，也可多句。

未列入分支控制的状态组合的统称。
(其余状态时)

未列入分支控制的状态组合下应进行的操作

与真值表
存在某种
对应关系

按位全等比较case语句示例

... ..

```
case (op_code)
```

```
    2'b00 : out = a | b ;
```

```
    2'b01 : out = a & b ;
```

```
    2'b10 : out = ~(a & b) ;
```

```
    2'b11 : out = a ^ b ;
```

```
    default : out = 0 ;
```

```
endcase
```

... ..

case语句在执行时，控制表达式和分支项表达式之间进行的是按位全等比较，只有对应每一位都相等，才认为控制表达式和分支项表达式是相等的。显然，这种比较包含了信号的0、1、x、z四种状态。

根据**按位全等比较**的特点，要求case语句中的控制表达式和分支项表达式必须具有相同的位宽。当各个分支项表达式以常数形式给出时，必须明确标明位宽，否则编译器默认为与机器字长相同的位宽（例如32位）。

使用if-else 条件分支语句和case 分支控制语句时应注意：

1. 应注意列出所有条件分支，否则，编译器认为条件不满足时，会引入触发器保持原值。这一点可用于时序电路的设计，例如，计数器，条件满足加1，否则保持不变；但在组合电路设计时，应避免这种隐含触发器的存在。

2. 当不能列出所有条件分支时，可在 if 语句的最后加上else ,在case语句的最后加上default。

//隐含触发器举例

... ..


```
always @ (a or b)
```

```
begin
```

```
  if ((a==1)&&(b==1)) c=1 ;
```

```
end
```

... ..

 

原意：2 输入与门。因无
else处理，编译器认为存
在“c=c”，保持不变。

在利用if-else语句描述组合电路
时，应避免此类错误的发生。

//描述组合逻辑时，避免隐含触发器举例

... ..

always @ (a or b)

begin

if ((a==1)&&(b==1)) c=1 ;

else c = 0 ;

end

... ..

这条else处理，避免了
a=1, b=1 , 则c=1 后, c
一直保持为 1 的隐含触
发器情况。

七. 循环语句

for (< 语句1 > ; < 条件表达式 > ; < 语句2 >)


循环体中的语句或语句块;

“语句1”和“语句2”是过程赋值语句，对循环变量进行赋初值操作和增值操作。

“条件表达式”描述进行循环的条件，常为逻辑表达式。执行循环体语句之前，都要对其是否成立进行判断。

关于 for 循环语句格式的记忆性描述：

for （循环变量初值； 循环结束条件； 循环变量增值） 执行语句；

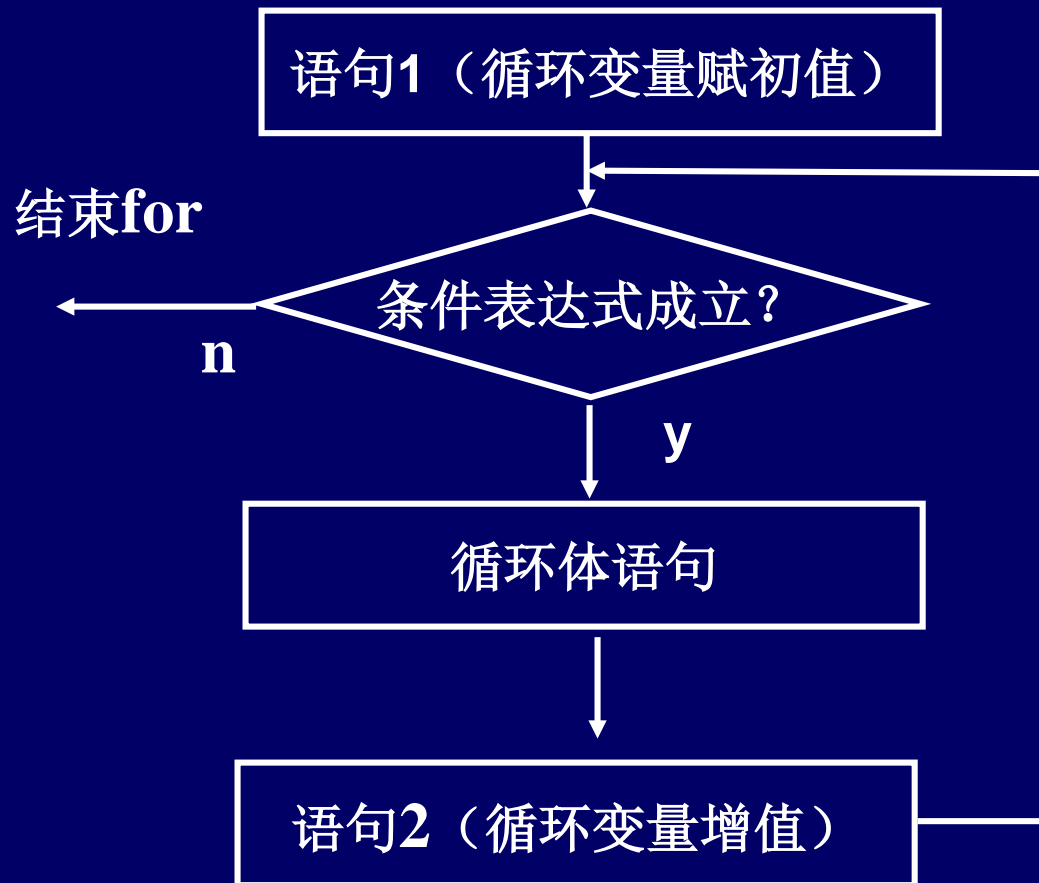

关于for循环语句的应用，将在后续课程中涉及。

作业7:

3.9

3.10

3.11

3.12 (2)

3.14