

结合7条MIPS指令的CPU设计，讲解组合电路和时序电路的设计，使学生有目标、有兴趣。

仅供参考！！！！

MIPS CPU的32位指令有三种类型


R 型、I 型、J 型

简单7条指令涉及

R型 **addu**（加法）
 subu（减法）


I型 **ori** （按位或立即数）
 lui （高位置立即数）
 lw （取字）
 sw （存字）
 beq （相等转移）

R类型

 


opcode恒为0，由funct决定R类型的具体指令

addu指令

 


加法指令 操作: $R[rd] = R[rs] + R[rt]$ 无溢出检测

subu指令

 


减法指令 操作: $R[rd] = R[rs] - R[rt]$ 无溢出检测

I类型

 


ori指令

 

按位或立即数指令 操作: $R[rt] = R[rs] \mid \text{ZeroExtImm}$

$\text{ZeroExtImm} = \{16\{1b'0\}, \text{immediate}\}$

lui指令

 


高位加载立即数指令 操作: $R[rt] = \{\text{immediate}, 16'b0\}$

因约定 $R[0]$ 恒为0, 即: $R[rt] = R[0] + \{\text{immediate}, 16'b0\}$


MIPS

I类型指令格式

I类型

 


lw指令

 

取字指令 操作: $R[rt] = M[R[s] + \text{SignExtImm}]$

$\text{SignExtImm} = \{ 16\{\text{immediate}[15]\}, \text{immediate} \}$

sw指令

 


存字指令 操作: $M[R[rs] + \text{SignExtImm}] = R[rt]$

$\text{SignExtImm} = \{ 16\{\text{immediate}[15]\}, \text{immediate} \}$


MIPS

I类型指令格式

I类型

 

beq指令

 


相等则跳转指令 操作: if ($R[rs] == R[rt]$)
 $PC = PC + 4 + \text{BranchAddr}$

减法实现, 如果 $R[rs] - R[rt] = 0$, 则零标志Zero=1, 否则Zero=0。

$\text{BranchAddr} = \{14\{\text{immediate}[15]\}, \text{immediate}, 2'b0\}$

综合七条指令思考: 应有一个能完成加、减、按位或运算的部件, 即ALU

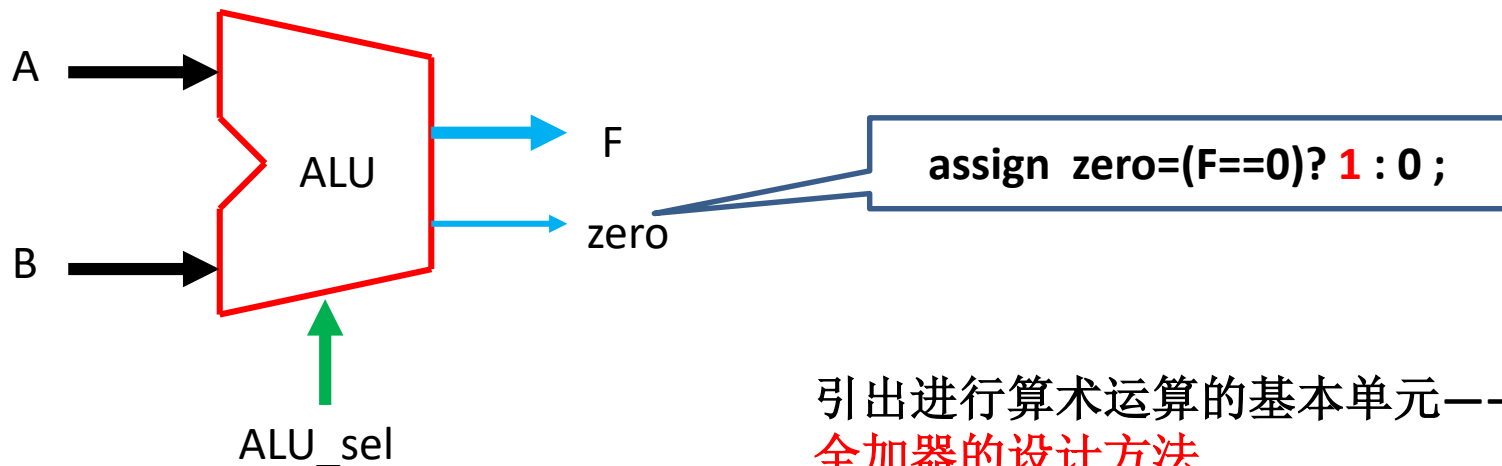

选择哪种**运算**结果输出到**F**
所以，**ALU_Sel**信号的位宽？

ALU_Sel[2:0]	F	
000	A+B	加
001	A-B	减
010	A B	或
其他	0	预留

引出进行算术运算的基本单元——**全加器的设计方法**

进而，讲解**4位**加法器的构成


然后，在**LogicSim**中构造一个能完成加、减、按位或三种运算的**32位ALU**并具有零标志**Zero**。

最后，介绍基于**Verilog HDL**的ALU设计模型（**32位!!!**）

启发同学思考，如何增加新的运算功能？
例如：与运算、异或运算...

如何增加溢出的判断？


	ALU_S[2:0]
addu	000
subu	001
ori	010
lui	000
lw	000
sw	000
beq	001

 

介绍**编码器**的设计方法和HDL模型

引出**优先权编码器**的设计方法和HDL模型

七条指令ALU_sel编码器真值表（**注意：概念引申**）

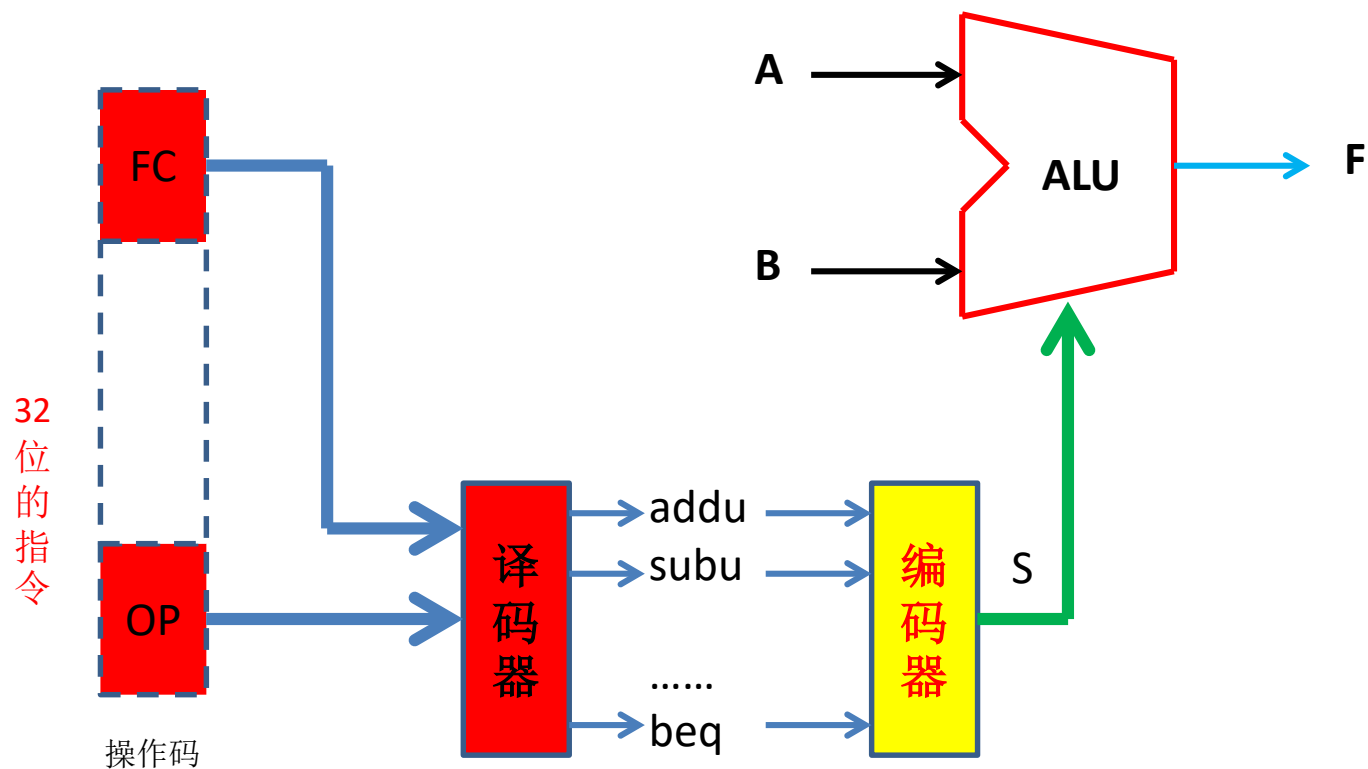

介绍译码器的设计方法和HDL模型


引出带使能端译码器的设计方法和HDL模型

7条MIPS指令译码---局部译码

输 入		输 出						
opcode	funct	addu	subu	ori	lui	lw	sw	beq
000000	100001	1	0	0	0	0	0	0
000000	100011	0	1	0	0	0	0	0
001101	x	0	0	1	0	0	0	0
001111	x	0	0	0	1	0	0	0
100011	x	0	0	0	0	1	0	0
101011	x	0	0	0	0	0	1	0
000100	x	0	0	0	0	0	0	1

基于LogicSim的电路实现？

Vrilog HDL模型？

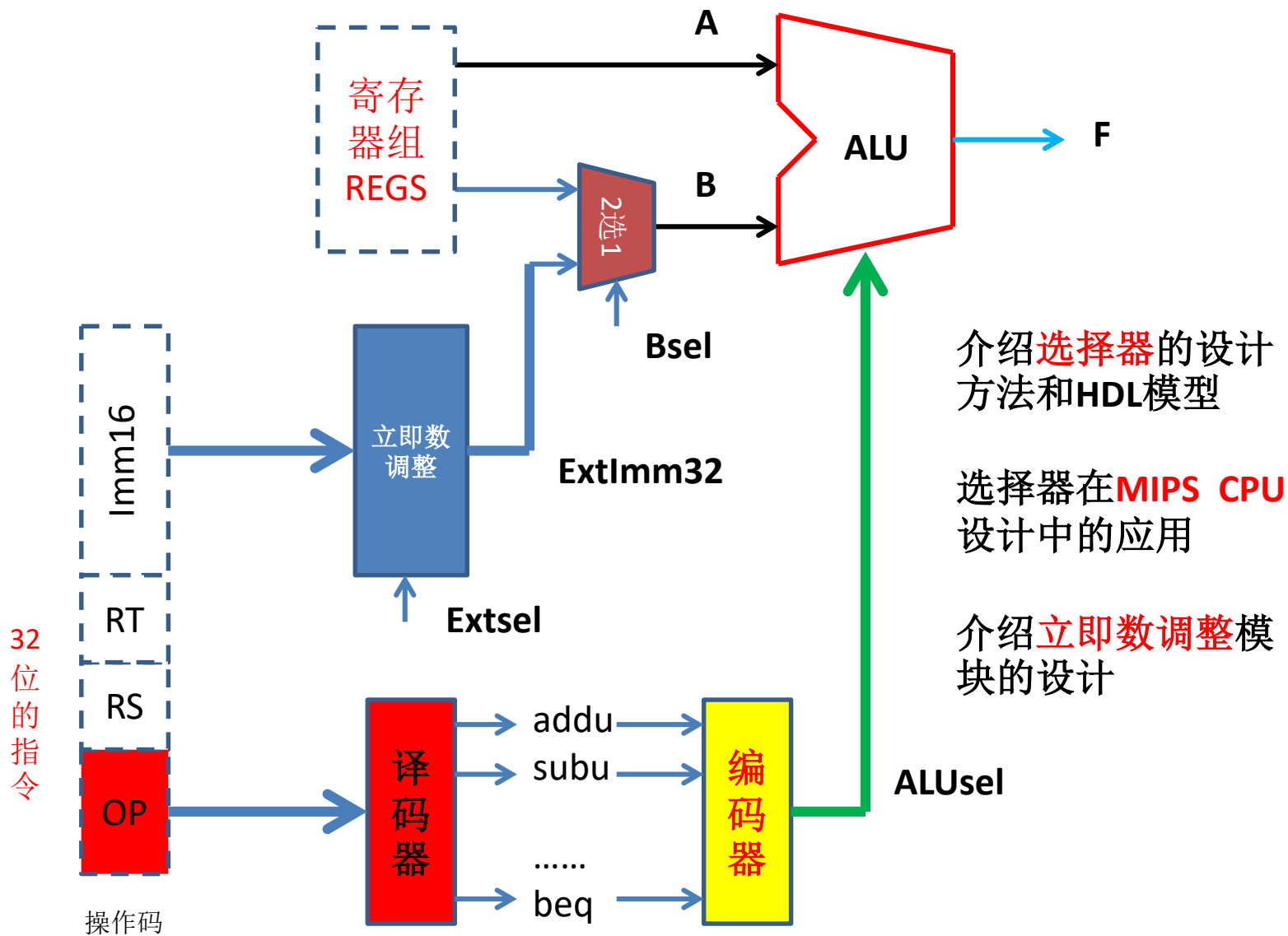

立即数扩展电路


在CPU的数据通路中有一个立即数扩展模块，其功能见下表，请用Verilog HDL建模。

信号名	位宽	方向	说明
Imm16	16	输入	来自指令寄存器的16位立即数
Extsel	2	输入	00: 无符号扩展，将16位立即数进行0扩展至32位立即数； 01: 符号扩展，将16位补码立即数扩展成32位补码立即数； 10: 低位0扩展，将16位立即数移至32位立即数的高16位，低16位补0。
ExtImm32	32	输出	扩展后的32位立即数

MIPS指令
ori rt, rs, Imm16
lui rt, Imm16
lw rt, rs, Imm16
sw rt, rs, Imm16
beq rs, rt, label

注释
 $R[rt] \leftarrow R[rs] \mid \text{ZeroExtImm16}$
 $R[rt] \leftarrow \{\text{Imm16}, 16'b0\}$
 $R[rt] \leftarrow M[R[rs] + \text{SignExtImm}]$
 $M[R[rs] + \text{SignExtImm}] \leftarrow R[rt]$
if ($R[rs] == R[rt]$)
PC = PC + 4 + BranchAddr (? 另行处理)

 CPU的运算器完成32位运算，
rt和rs是32位寄存器，
Imm16是16位，
所以需要将Imm16扩展成32位




立即数扩展电路

基于LogicSim的实现？

Verilog HDL模型

```
module ext_imm (imm16,extsel,imm32);
    input [15:0] imm16;
    input [1:0] extsel;
    output [31:0] imm32;
    reg [31:0] imm32;
    always @(*)
        case (extsel)
            0: imm32= //?无符号扩展    ori
            1: imm32= //?符号扩展    lw sw beq
            2: imm32= //?低位0扩展    lui
            default : imm32= //?
        endcase
endmodule
```

同学补充完整

 


由运算结果需要保存，引出存储的概念、时序的概念

讲解双稳态元件-----RS、D、JK锁存器-----D、JK触发器-----寄存器

由指令中rs、rt、rd的定义引出，寄存器堆的概念

寄存器堆单元

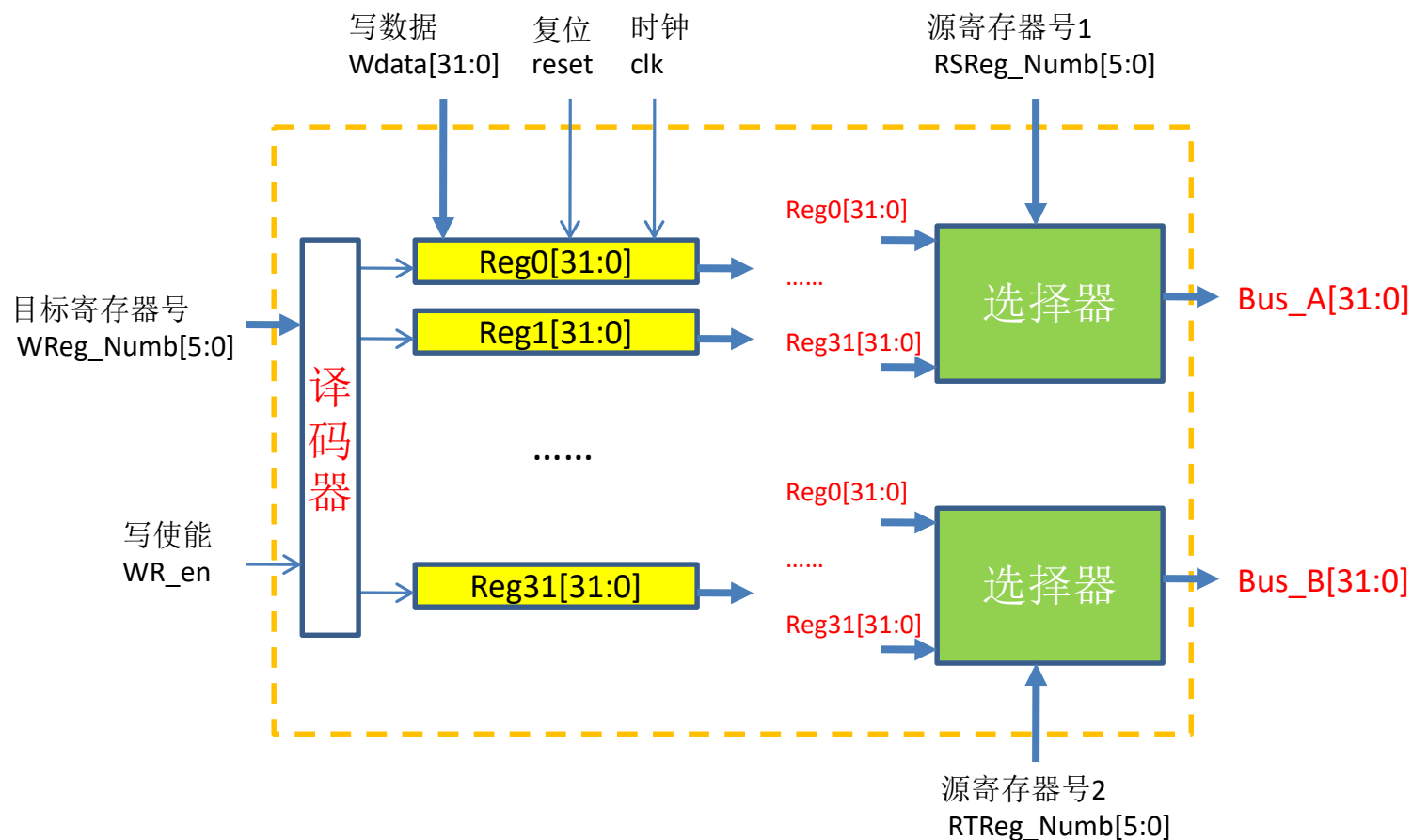MIPS指令 `addu rd, rs, rt` 解释 $rd \leftarrow rs + rt$



//在Verilog HDL 模块中，定义32个32位的寄存器堆

```
reg [31:0] Reg_files [31:0];
```

要求Reg0恒为0,如何处理?

寄存器堆单元


基于LogicSim的实现？

Verilog HDL模型


```
module register (clk,reset,Wdata,Rwr,rd,rs,rt,rs_out,rt_out);  
    input clk,reset,Rwr;  
    input [31:0] Wdata;  
    input [4:0] rs,rt,rd;  
    output [31:0] rs_out,rt_out;  
    reg [31:0] Reg_files;  
    assign rs_out=reg_files[rs];  
    assign rt_out=reg_files[rt];  
    always @(posedge clk or posedge reset)  
        if (reset==1)  
            //清零  
        else if (Rwr==1)  
            Reg_files[rd]=Wdata;  
endmodule
```

同学补充完整


由取指顺序执行，引出指令存储器（ROM）和程序计数器（PC）

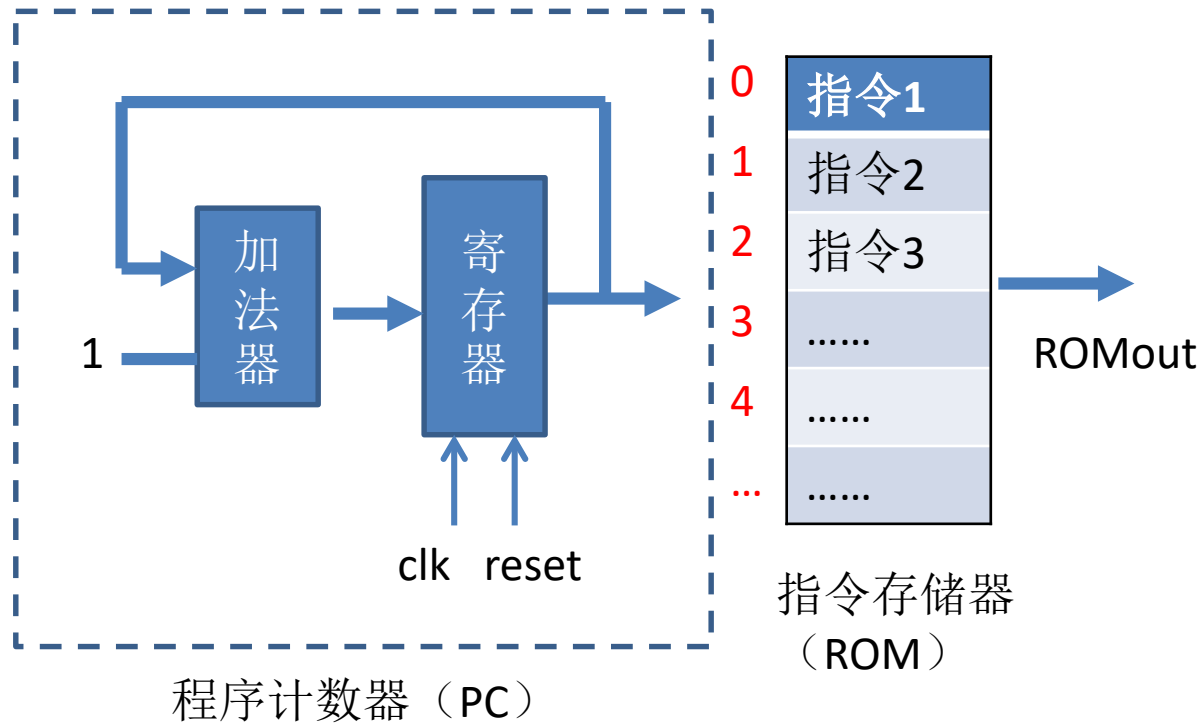

引出计数的概念-----计数器的设计
(另一个文件---多种设计方法)

 

基本程序计数器 (PC)

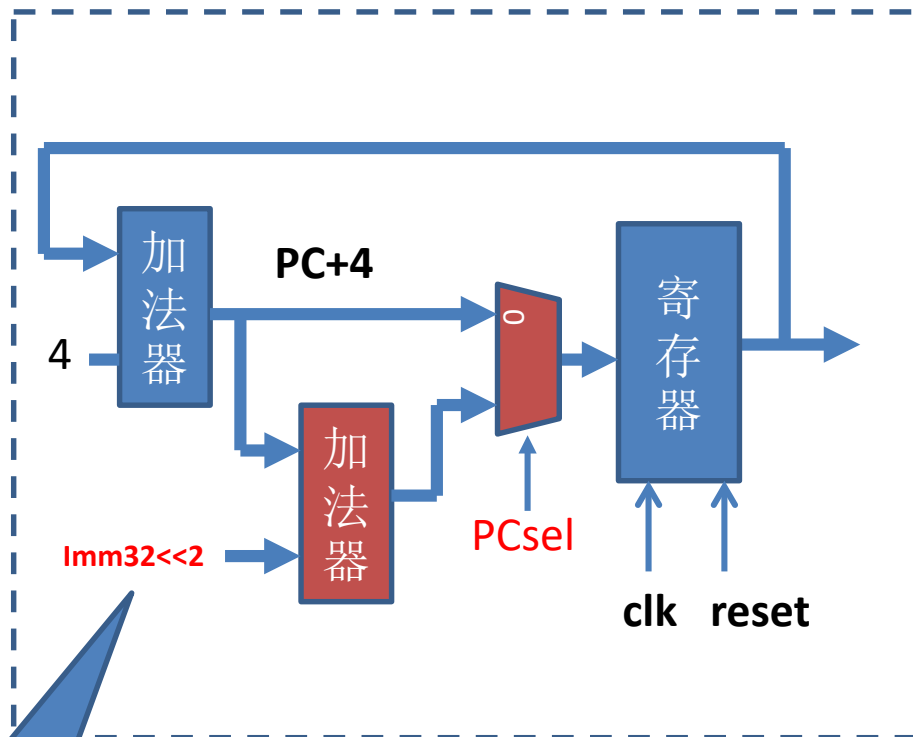

支持beq的程序计数器 (PC)

修改立即数模块

$$PCsel = beq \ \& \ zero$$


0: 顺序执行

1: 跳转

关于sw指令的实现

存字指令 操作: $M[R[rs] + \text{SignExtImm}] = R[rt]$

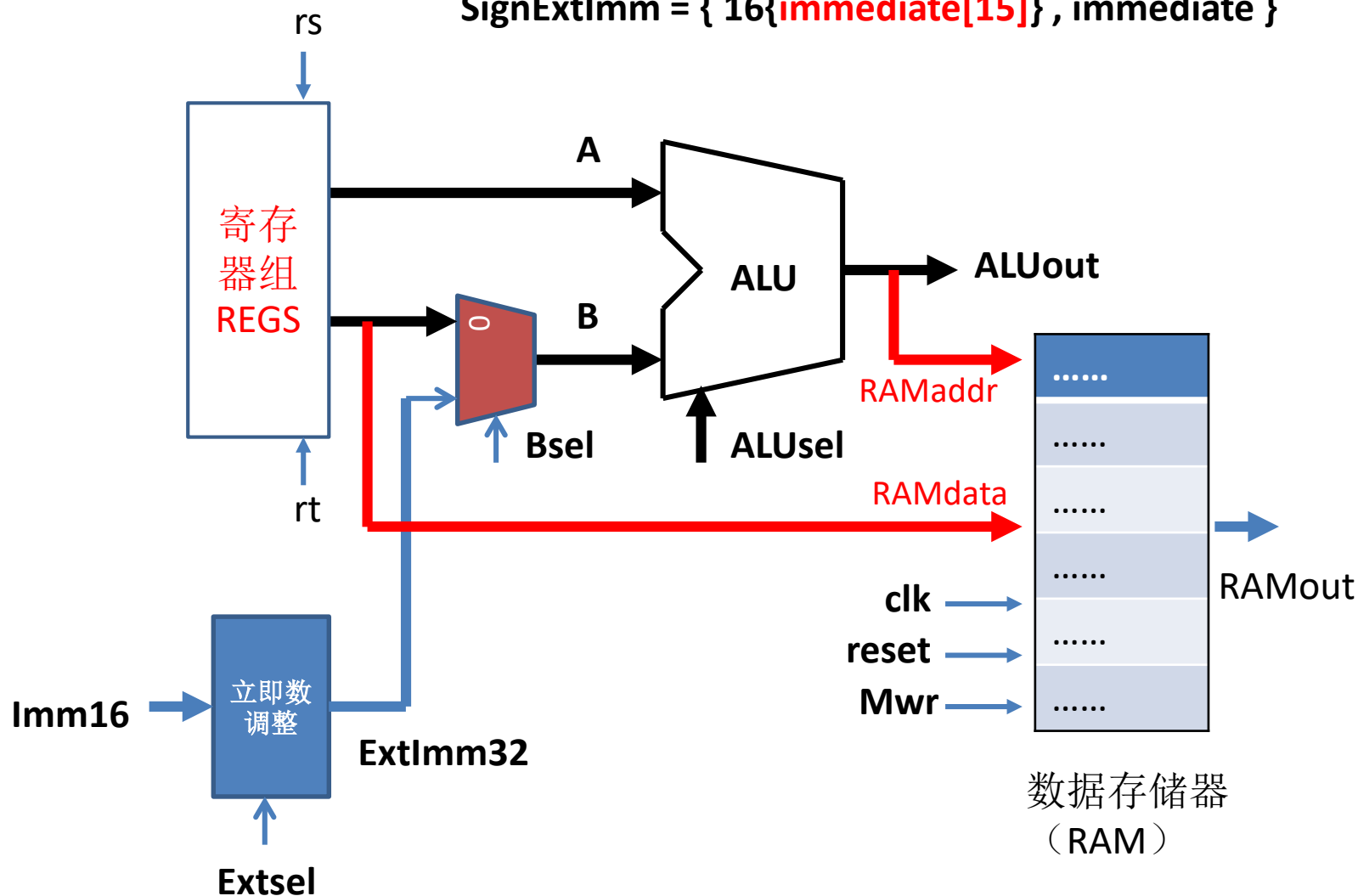$\text{SignExtImm} = \{ 16\{\text{immediate}[15]\}, \text{immediate} \}$



在LogicSim中实现RAM?


采用Verilog HDL实现RAM

```
module RAM(clk,reset,Mwr,RAMdata,RAMaddr,RAMout);  
    input  clk,reset,Mwr;  
    input [31:0] RAMdata;  
    input [7:0] RAMaddr;  
    output [31:0] RAMout;  
    reg [31:0] Memory [255:0];  
    assign RAMout= Memory [RAMaddr]; //?  
    always @(posedge clk or posedge reset)  
        if (reset)  
            ..... //Memory清零  
        else if (Mwr==1)  
            Memory [RAMaddr]=RAMdata; //?  
endmodule
```

取字指令 操作: $R[rt] = M[R[s] + \text{SignExtImm}]$

关于lw指令的实现

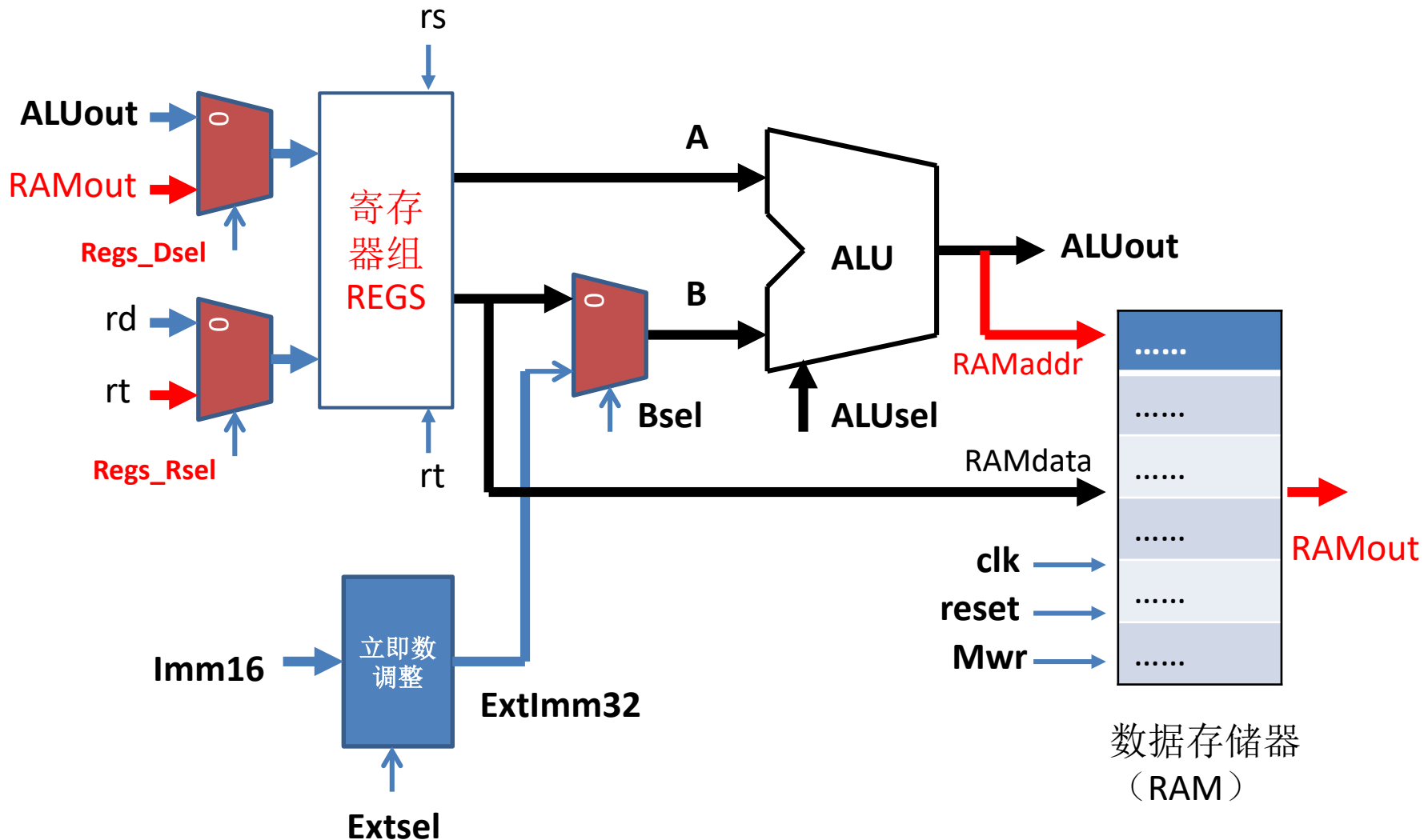$\text{SignExtImm} = \{ 16\{\text{immediate}[15]\}, \text{immediate} \}$



根据`addu`、`subu`、`ori`、`lui`、`sw`、`lw`、`beq`讲解相关通路和控制信号

根据addu、subu、ori、lui、sw、lw、beq讲解相关通路和控制信号后，列表设计控制信号发生器。

指令译码器+控制信号发生器，称为控制器。

指令	ALU_sel [2:0]	EXT_sel [1:0]	B_sel	Regs_Dsel	Regs_Rsel	Reg_wr	M_wr	PC_sel
addu	000							0
subu	001							0
ori	010							0
lui	000							0
lw	000							0
sw	000							0
beq (zero=1)	001							1

ALU_sel[2]=0

ALU_sel[1]=ori

ALU_sel[0]=subu | beq

PC_sel=beq & zero

其它??? 同学完成

至此

基于**7条MIPS指令的CPU**设计思路和方法，已形成。

同学可进行**LogicSim**实现。

亦可以采用**Verilog HDL**实现。