



# 数字逻辑实验报告

实验 7

学 期	2022-2023 学年第 1 学期		实验日期	2023/03/01	
学 院	信息学部		专 业	计算机科学与技术（实验班）	
班 级	210710	学 号	21071003	姓 名	高立扬
组 号	43	学 号	21071004	姓 名	石昊阳

评 阅 内 容				
总体设计	详细设计	下 载	总 结	成 绩

题 目：	实验 7：实用电路设计（交通灯控制器）
------	---------------------

### 一、功能描述

交通灯控制器实验电路的预期功能：

- 1.十字路口，东西方向、南北方向红黄绿交通灯各三盏，绿灯通行，红灯停止，黄灯过渡准备。红绿灯变化规律为：东西绿灯，南北红灯→东西黄灯，南北红灯→东西红灯，南北绿灯→东西红灯，南北黄灯→东西绿灯，南北红灯。
- 2.假设东西方向、南北方向两交通要道的通行时间控制基本相等。两组数码管作为东西、南北方向的倒计时显示，时间可以预置，如时间为红灯 59 秒、绿灯 56s，黄灯 3 秒。
- 3.具有复位功能，计数器恢复初始状态。
- 4.加入人互干预控制，使红绿灯在人工干预下可以停止计数并保持原来状态，东西，南北均为红灯状态，待特殊情况结束后能继续计数。
- 5.加入左转弯信号灯指示。
6. 自定义其它功能。  
我们组的扩展功能：红绿灯倒计时快结束的时候，蜂鸣器开始响起间断性的蜂鸣，红灯、黄灯蜂鸣频率不同。红灯 10s 开始以 1hz 频率蜂鸣，黄灯 4s 开始以 2hz 频率蜂鸣。

### 二、总体设计

数字逻辑实验报告

实验 7

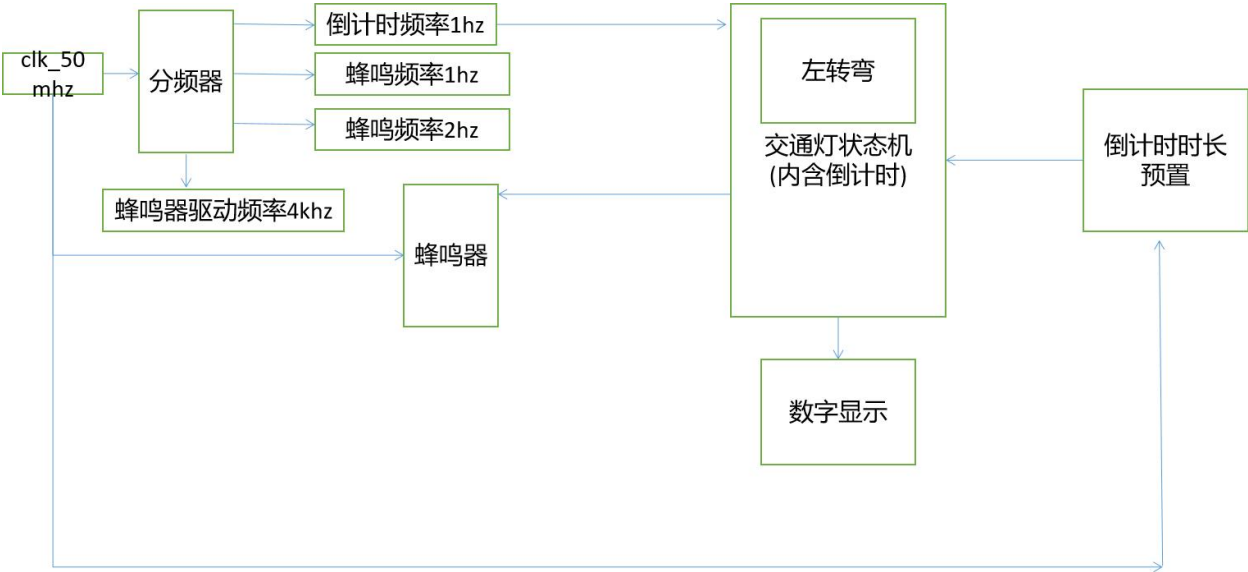


图 1.总体设计

三、详细设计

1、交通灯状态机模块设计

交通灯内置了时间倒计时和左转弯状态，具体设计如下：

交通灯状态							
状态名	东西绿灯	东西黄灯	东西红灯	东西红灯	都是红灯	左转（1）	左转（2）
	南北红灯	南北红灯	南北绿灯	南北黄灯			
状态机编号	001	010	100	101	111	011	110

如图 3.每当红绿灯倒计时结束的时候，状态机就向下一状态推进，否则一直保持当前状态；需要 1 个按钮来负责复位功能，一个开关负责开启状态机，一个开关负责人工干预功能。

```
1 module main(reset, start, stop, clk, r, y, LSNG, LSNY, c_state, n_state, LSNR, LEWG,
2 // start对应w_r的模式
3 input start, stop, clk, reset;
4 input [5:0] r, y;
5 output reg [2:0] c_state = 3'b111, n_state;
6 // 模拟四种左转弯规则
7 input [1:0] rules;
8 output reg [1:0] turn_out;
9 output reg LSNG, LSNY, LSNR, LEWG, LEWY, LEWR, left;
10
11 output reg [5:0] r_count, y_count, l_count;
12 // 判断状态转移专用
13 output reg [31:0] condition;
14 // 判断蜂鸣器频率专用——红灯快结束慢响，黄灯快结束快响
15 output reg [1:0] ring;
16
17 parameter l = 3'b111;
18 parameter A=3'B001, B=3'B010, F=3'B011, C=3'B100, E=3'B111, D=3'B101, G=3'B110;
19
20 // 状态转移
21 always @(c_state, start, n_state)
22 if(reset)
23 if(start && (!stop))
24 begin
25 case(c_state)
26 A:if(r_count == 0 && y_count == y && l_count == 1) n_state=B; else n_state=A;
27 B:if(r_count == 0 && y_count == 0 && l_count == 1) n_state=F; else n_state=B;
28 F:if(r_count == 0 && y_count == 0 && l_count == 0) n_state=C; else n_state=F;
29 C:if(r_count == 0 && y_count == y && l_count == 1) n_state=D; else n_state=C;
30 D:if(r_count == 0 && y_count == 0 && l_count == 1) n_state=G; else n_state=D;
31 G:if(r_count == 0 && y_count == 0 && l_count == 0) n_state=A; else n_state=G;
32 E:n_state = A;
33 default: n_state=n_state;
34 endcase
35 end
36 else
37 n_state = E;
38
39 // 状态更新
40 always @(posedge clk)
41 c_state<=n_state;
```

图 2.本模块所有的变量

图 3.状态机

如图 4.倒计时部分负责红绿灯的倒计时，一共有三个倒计时寄存器，分别负责红灯倒计时，黄灯倒计时和左转弯倒计时，当 stop 开关开启或者 reset 按钮按下，倒计时会锁定或重置。同时，通过倒计时的时间判断，该部分代码还会输出一个叫 ring 的一位二进制数字，来控制蜂鸣器的鸣叫。

```
// 计算
always@(n_state, start, stop)
if(start==1'b1 & stop==0)
begin
case(n_state)
A:begin LNSG = 1'b0; LSRY = 1'b0; LSRR = 1'b1; LEWG = 1'b1; LEWY = 1'b1; LEWR = 1'b1; LEWN = 1'b1; left = 1'b1; end
B:begin LNSG = 1'b0; LSRY = 1'b1; LSRR = 1'b0; LEWG = 1'b1; LEWY = 1'b1; LEWR = 1'b1; LEWN = 1'b0; left = 1'b1; end
C:begin LNSG = 1'b0; LSRY = 1'b0; LSRR = 1'b1; LEWG = 1'b0; LEWY = 1'b0; LEWR = 1'b0; LEWN = 1'b1; left = 1'b0; end
D:begin LNSG = 1'b1; LSRY = 1'b0; LSRR = 1'b0; LEWG = 1'b0; LEWY = 1'b0; LEWR = 1'b0; LEWN = 1'b1; left = 1'b1; end
E:begin LNSG = 1'b0; LSRY = 1'b1; LSRR = 1'b1; LEWG = 1'b0; LEWY = 1'b0; LEWR = 1'b0; LEWN = 1'b1; left = 1'b1; end
F:begin LNSG = 1'b0; LSRY = 1'b0; LSRR = 1'b1; LEWG = 1'b1; LEWY = 1'b1; LEWR = 1'b0; LEWN = 1'b1; left = 1'b1; end
//F:begin LNSG = 1'b0; LSRY = 1'b0; LSRR = 1'b0; LEWG = 1'b1; LEWY = 1'b1; LEWR = 1'b0; LEWN = 1'b0; end
default: begin LNSG = 1'b0; LSRY = 1'b0; LSRR = 1'b0; LEWG = 1'b0; LEWY = 1'b0; LEWR = 1'b0; LEWN = 1'b0; left = 1'b1; end
endcase
end
else
begin
LNSG = 1'b0; LSRY = 1'b0; LSRR = 1'b1; LEWG = 1'b0; LEWY = 1'b0; LEWR = 1'b1; left = 1'b1;
end
end
```

图 5.红绿灯根据状态而亮起

## 2、红绿灯时长预置模块设计

```

input clk,
input cs,
input w_r,
input addr,
input button,
output reg [6 : 1:0] w_data,
output reg [6 : 1:0] array_reg1,
output reg [6 : 1:0] array_reg2
);

always@(posedge clk)
begin
    if(cs&&!w_r)
        begin
            case(addr)
                0:array_reg1 <= w_data;
                1:array_reg2 <= w_data;
                default:begin array_reg1 <= array_reg1; array_reg2 <= array_reg2; end
            endcase
        end
    else
        begin
            array_reg1 <= array_reg1;
            array_reg2 <= array_reg2;
        end
    end

end

always@(negedge button)
begin
    if(w_data < 20)
        w_data <= w_data + 1;
    else
        w_data <= 0;
    end
end

```

```

1 module buzz(clk, beep_r, clk_slow, clk_fast, ring, beep);
2 // beep信号允许蜂鸣器进行取反操作
3 // clk信号是工作频率信号
4 input clk, clk_slow, clk_fast;
5 input [1:0] ring;
6 output reg beep;
7 output reg beep_r;
8
9 // 蜂鸣器beep时长
10 always@(ring, clk_slow, clk_fast)
11 begin
12     if (ring == 2'b01)
13         beep = clk_slow;
14     else if (ring == 2'b10)
15         beep = clk_fast;
16     else
17         beep = 0;
18     end
19
20 always@(posedge clk)
21     if (beep)
22         beep_r <= !beep_r;
23     else
24         beep_r <= beep_r;
25 endmodule
26

```

图 7.蜂鸣器模块

### 3、分频器模块设计

### 同实验三的分频器

#### 4、蜂鸣器模块设计

根据倒计时来决定响的频率，蜂鸣器驱动需要 2k-4k hz 之间的频率，发出声音的原理是：在 2k-4k 的频率下，蜂鸣器不断接收到此频率的 01010...信号。落实在编程，可以通过一个 1'b ring 信号控制 1'b beep 信号接收 1hz 频率或 2hz 频率；随着 50mhz 的时钟，beep\_r 信号根据 beep 不断取反并传输给蜂鸣器实现持久蜂鸣；其他情况 beep\_r 就会停止取反，蜂鸣器接收不到持续取反的 beep，因此静音。beep\_r 按照一定频率变化，可以实现持续蜂鸣变为间断的蜂鸣

### 5、红绿灯倒计时数字显示模块设计

同七段数码管译码器。改讲如下:

二位数显示：配合频扫，使传入数码管译码器的数据不断被赋值为十位和个位

在红绿灯扩展版上的数字显示:由于倒计时的逻辑是,当红黄灯和左转弯灯的倒计时都为 0 的时候,状态机才会转回 A 状态,三个倒计时才会重置。因此扩展板的倒计时数字显示可以通过判断倒计时是否为 0 来决定显示哪个倒计时,比如红灯倒计时大于零的时候,说明此时一定是红灯状态,如果红灯倒计时间为 0,但是黄灯倒计时不为 0,则此时一定是黄灯状态。

```
module test02A (sel,out, x, a, b);
    input [1:0] sel;
    output [3:0] out;
    input [5:0] x;
    reg [3:0] out;
    output [3:0] a;
    output [3:0] b;

    assign a=x/10;
    assign b=x%10;

    always @ (sel)
    begin
        case(sel)
            2'b00 : out = b;
            2'b01 : out = a;
        endcase
    end
endmodule
```

图 8.二位数显示

```
always@ (x)
if(x > 0)
begin
    a=x/10;
    b=x%10;
end
else if(y>0)
begin
    a=y/10;
    b=y%10;
end
else
begin
    a=0;
    b=z;
end
end
```

图 9.扩展版数字显示

6、顶层设计

我们采用文字编程来编写顶层文件，下面展示除变量声明之外的代码。通过所有模块的先后和逻辑顺序，来编写顶层文件。

```
48 frequency_divider(.clk_50mhz(clk_50mhz), .clk_1hz(clk_1hz), .clk_4khz(clk_4khz), .clk_2hz(clk_2hz), .clk_100hz(clk_100hz));
49 pretime(.clk(clk_50mhz), .cs(cs), .w_r(w_r), .addr(addr), .button(key), .array_reg1(array_reg1), .array_reg2(array_reg2), .w_data(w_data));
50 main(.start(w_r), .stop(stop), .clk(clk_1hz), .r(array_reg1), .y(array_reg2), .LSNG(LSNG), .LSNY(LSNG), .c_state(c_state), .n_state(n_state)
51     .LSNR(LSNR), .LEWG(LEWG), .LEWY(LEWY), .LEWR(LEWR), .rules(rules), .turn_out(turn_out), .left(left), .ring(ring), .r_count(r_count)
52     .buzz(buzz));
53 buzz(.clk(clk_4khz), .beep_r(beep_r), .clk_slow(clk_1hz), .clk_fast(clk_2hz), .ring(ring), .beep(beep));
54
55 scan(.clk(clk_100hz), .ds(ds), .sel(sel));
56 test02(.sel(sel), .en(w_r), .out(out), .x(r_count), .y(y_count), .z(l_count), .a(a), .b(b));
57 LED(.in(out), .en(w_r), .out(led));
58
59 scanA(.clk(clk_100hz), .ds(dsa), .sel(sela));
60 test02A(.sel(sela), .out(outa), .x(w_data), .a(c), .b(d));
61 LEDA(.in(outa), .out(leda));
62
```

图 10.顶层文件代码

四、下载调试

1、引脚分配

表 1.引脚分配

端口名称	输入端								
	Clk_50m HZ	cs	W_r	addr	stop	Rules[0]	Rules[1]	key	reset
引脚编号	T1	M20	N18	AA15	V13	F8	E7	AA22	R18
平台端口	T1	SW2	SW1	SW3	SW4	SW8	SW7	F6	F10

表 1.续表

端	输出端								
---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--



数字逻辑实验报告

实验 7

口 名 称	LEWG	LEWR	LEWY	LSNG	LSNR	LSNY	Beep_r	Ds[1]	Ds[0]
引 脚 编 号	E13	A7	F13	F10	B16	D13	A8	B3	B4
平 台 端 口	LEWG	LEWR	LEWY	LSNG	LSNR	LSNY	BUZZ	SEG_H1	SEG_H2

表 1.续表

端 口 名 称	输出端								
	Dsa[1]	Dsa[0]	Led[6]	Led[5]	Led[4]	Led[3]	Led[2]	Led[1]	Led[0]
引 脚 编 号	V16	AA17	N19	P20	W14	AB16	Y13	AB14	R19
平 台 端 口	DS8	DS7	SEC_A	SEC_B	SEC_C	SEC_D	SEC_E	SEC_F	SEC_G

表 1.续表

端 口 名 称	输出端							
	left	Leda[6]	Leda[5]	Leda[4]	Leda[3]	Leda[2]	Leda[1]	Leda[0]
引 脚 编 号	U12	AA20	W20	R21	P21	N21	N20	M21
平 台 端 口	LED1	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG

## 数字逻辑实验报告

实验 7

Node Name	Direction	Location	Node Name	Direction	Location
			cs	Input	PIN_M20
			ds[1]	Output	PIN_B3
			ds[0]	Output	PIN_B4
LEWG	Output	PIN_E13	dsa[1]	Output	PIN_V16
LEWR	Output	PIN_A7	dsa[0]	Output	PIN_AA17
LEWY	Output	PIN_F13	key	Input	PIN_AA22
LSNG	Output	PIN_F10	l_count[5]	Output	
LSNR	Output	PIN_B16	l_count[4]	Output	
LSNY	Output	PIN_D13	l_count[3]	Output	
			l_count[2]	Output	
			l_count[1]	Output	
			l_count[0]	Output	
a[3]	Output		led[6]	Output	PIN_N19
a[2]	Output		led[5]	Output	PIN_P20
a[1]	Output		led[4]	Output	PIN_W14
a[0]	Output		led[3]	Output	PIN_AB16
			led[2]	Output	PIN_Y13
			led[1]	Output	PIN_AB14
			led[0]	Output	PIN_R19
addr	Input	PIN_AA15	leda[6]	Output	PIN_AA20
array...g1[5]	Output		leda[5]	Output	PIN_W20
array...g1[4]	Output		leda[4]	Output	PIN_R21
array...g1[3]	Output		leda[3]	Output	PIN_P21
array...g1[2]	Output		leda[2]	Output	PIN_N21
array...g1[1]	Output		leda[1]	Output	PIN_N20
array...g1[0]	Output		leda[0]	Output	PIN_M21
array...g2[5]	Output		left	Output	PIN_U12
array...g2[4]	Output		out[3]	Output	
array...g2[3]	Output		out[2]	Output	
array...g2[2]	Output		out[1]	Output	
array...g2[1]	Output		out[0]	Output	
array...g2[0]	Output		r_count[5]	Output	
			r_count[4]	Output	
			r_count[3]	Output	
			r_count[2]	Output	
			r_count[1]	Output	
			r_count[0]	Output	
			reset	Input	PIN_R18
			ring[1]	Output	
			ring[0]	Output	
b[3]	Output		rules[1]	Input	PIN_E7
b[2]	Output		rules[0]	Input	PIN_F8
b[1]	Output		stop	Input	PIN_V13
b[0]	Output		turn_out[1]	Output	
beep	Output		turn_out[0]	Output	
beep_r	Output	PIN_A8	w_data[5]	Output	
clk_50mhz	Input	PIN_T1	w_data[4]	Output	
			w_data[3]	Output	
			w_data[2]	Output	
			w_data[1]	Output	
			w_data[0]	Output	
			w_r	Input	PIN_N18

图 11.图 12.pin planner 分配图（没分配引脚的变量是验证变量功能的时候残留下来的）

## 2、实验现象

实验开始后将 CS 开关开启，按下 key 按钮预制红灯，开启 adrr 开关摁下 key 预制黄灯。预制结束后将 CS 开关关闭，W\_r 开关开启，红绿灯开始工作。红灯倒计时结束后进入黄灯状态，黄灯倒计时结束后进入左转状态，左转倒计时结束后进入红灯状态，并依次循环。在黄灯倒计时三秒内，及红灯倒计时十秒内，蜂鸣器依次以较快的频率与较慢的频率蜂鸣。开启 stop 开关，将会亮起所有红灯并暂停倒计时。关闭 stop 开关，红绿灯按原状态继续运行。按下 reset 按钮，红绿灯会回到初始状态。

## 五、问题总结


本次实验是数字逻辑的最终大实验，我们在进行实验的过程中遇到了很多困难，但是都一一解决，最后在规定时间内顺利完成了任务。

- ①顶层文件编写的时候，我们出现了传错变量的情况，通过老师的指导，我们发现了错误赋值的变量并及时改正；
- ②由于实验涉及了四种不同的频率，因此跑波形图的时候会出现没波形的情况，如果通过波形图来验证实验的话，需要把所有的频率统一为 50mhz。
- ③预置时间的时候，我们的代码没有有效利用 if 语句，导致变量繁多复杂，无法赋值。通过不断演算，我们简化了代码，实现了预期的功能。
- ④状态机模块出错最多。一开始是状态转换逻辑出错，后来检查发现是倒计时模块有错，通过演算和仿真，我们去除了冗余的逻辑和变量，有效利用倒计时逻辑和 if 语句实现了预期功能。



六、任务分配

模块	完成人
红绿灯状态机	高立扬
时间预置	高立扬
分频器	石昊阳
数字显示	石昊阳
蜂鸣器	石昊阳
顶层设计	高立扬

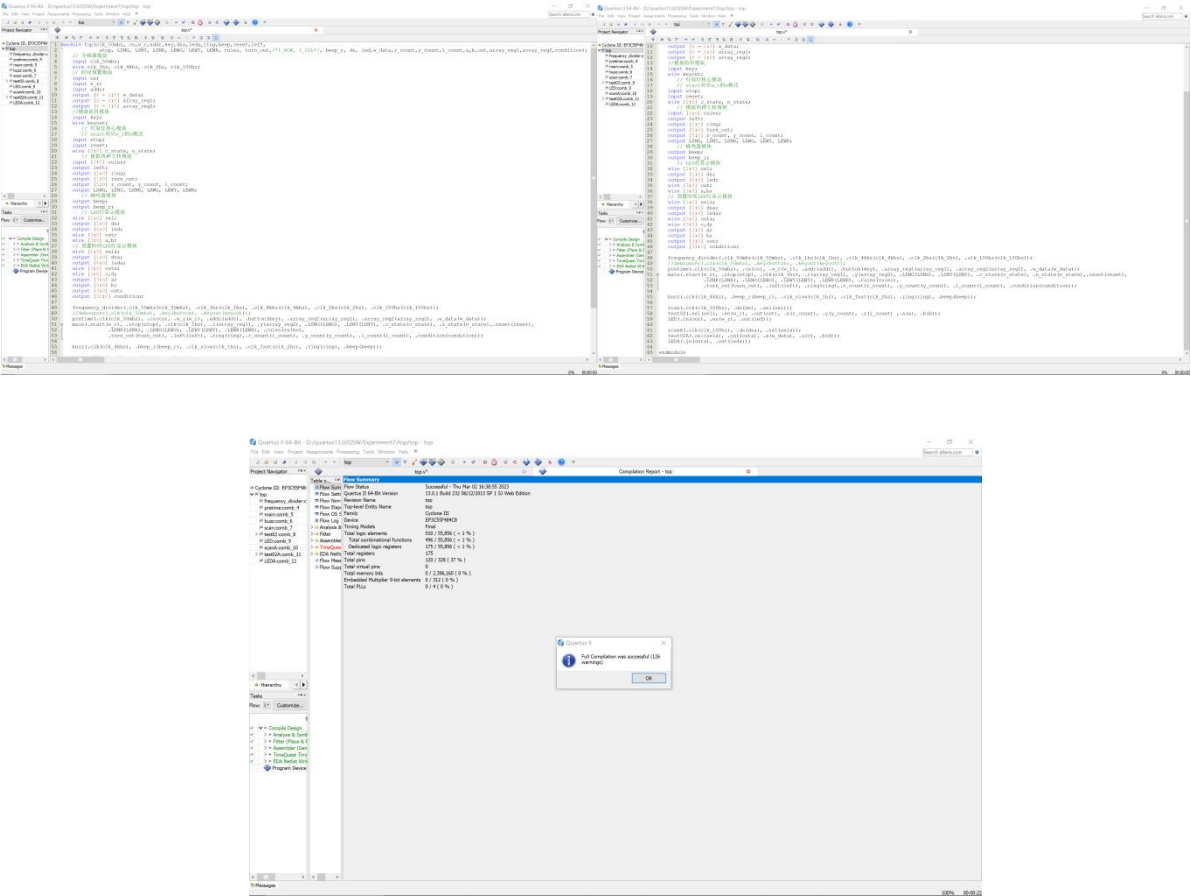

附图 1：顶层电路及编译成功信息

## 实验 7

附图 2: 分频器模块代码

附图 3：预置时间模块代码

附图 4: 状态机模块代码



## 实验 7

